

ΦΥΛΛΟ ΠΡΑΞΗΣ

Βαθμός:

ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ

ΕΚΠ. ΔΟΝΟΥΛΗΣ Α. ΠΕ1205

Μαθητής:

Τάξη – Τμήμα: Γ' Ηλεκτρολόγων

Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και

Ηλεκτρικών Μηχανών

Ημερομηνία: / /

Αριθμός άσκησης: 9^η

Θέμα άσκησης: Πραγματοποίηση, μελέτη και προσομοίωση κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) κύκλωμα R L C σειράς ισχύς πραγματική φαινόμενη άεργος.


Αντιστάθμιση

A. Θεωρητικό μέρος

Η δραστηριότητα αφορά στη δημιουργία, μελέτη και προσομοίωση κυκλωμάτων εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) με χρήση του λογισμικού TinaPro.

Εάν η γεννήτρια έχει πλάτος U_0 (σε Volts) και συχνότητα f (σε Hz), τότε η στιγμιαία τάση της θα δίνεται από την $u = U_0 \sin(\omega t + \varphi)$ (1) όπου $\omega = 2\pi f$ (2) είναι η κυκλική συχνότητα (σε rad/s).

Αποδεικνύεται ότι η στιγμιαία τιμή του ρεύματος I του κυκλώματος είναι επίσης εναλλασσόμενο με την ίδια κυκλική συχνότητα ω αλλά με μια διαφορά φάσης φ ως προς την τάση

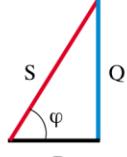$P = U_{ev} I_{ev} \sin \varphi = \frac{U_0 I_0}{2} \sin \varphi$	 Επαγγειακή συμπεριφορά
$Q = U_{ev} I_{ev} \eta \mu \varphi = \frac{U_0 I_0}{2} \eta \mu \varphi$	
$S = U_{ev} I_{ev} = \frac{U_0 I_0}{2}$	


- Στο συντονισμό η αποροφούμενη ισχύς στο φορτίο γίνεται μέγιστη

B. Απαιτούμενα εργαλεία και υλικά

α) Λογισμικό TinaPro

Γ. Πορεία Εργασίας

Σχεδιάστε το κύκλωμα της εικόνας 1.

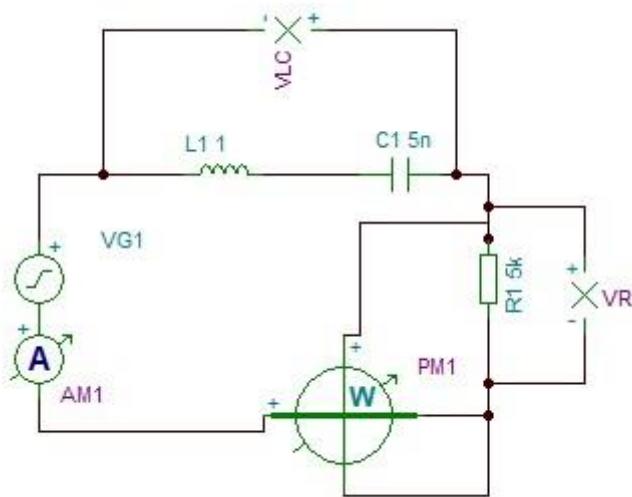

Εικόνα 1

- Κάντε τις κατάλληλες ρυθμίσεις των ιδιοτήτων της γεννήτριας τάσης, ώστε η γεννήτρια τάσης να είναι η είσοδος του κυκλώματος και να παρέχει εναλλασσόμενη τάση ημιτονοειδούς μορφής με πλάτος 2V και συχνότητα 2260Hz. Πάρτε τις παρακάτω μετρήσεις

ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ	ΤΙΜΕΣ ΠΥΚΝΩΤΗ	ΙΣΧΥΣ ΒΑΤΟΜΕΤΡΟ	ΡΕΥΜΑ	ΙΣΧΥΣ VLC	ΙΣΧΥΣ R
2V	1nF				
2V	2nF				
2V	3nF				
2V	4nF				
2V	4.5nF				
2V	5nF				
2V	5.5nF				
2V	6nF				
2V	7nF				