

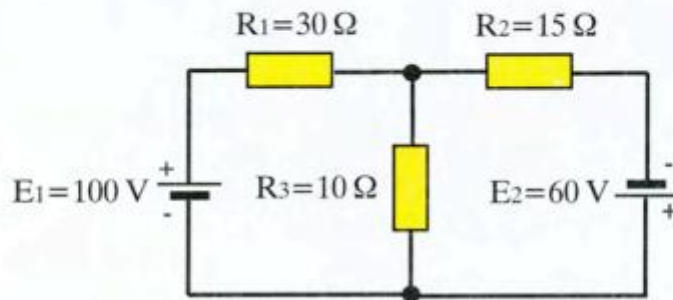


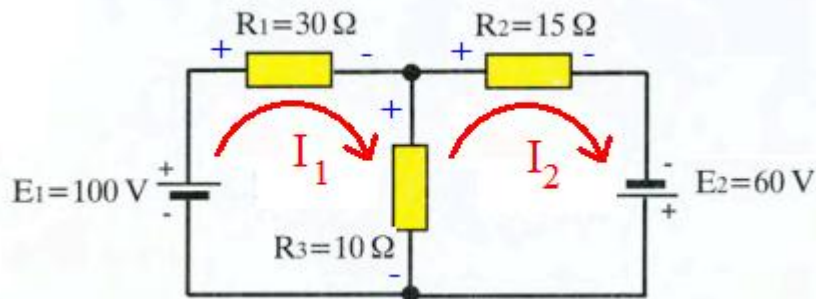8. Στο κύκλωμα του σχήματος να υπολογιστεί το ρεύμα που διέρχεται από την αντίσταση  $R_3$




Λύση

1<sup>ο</sup>) Μέθοδος των βρόγχων

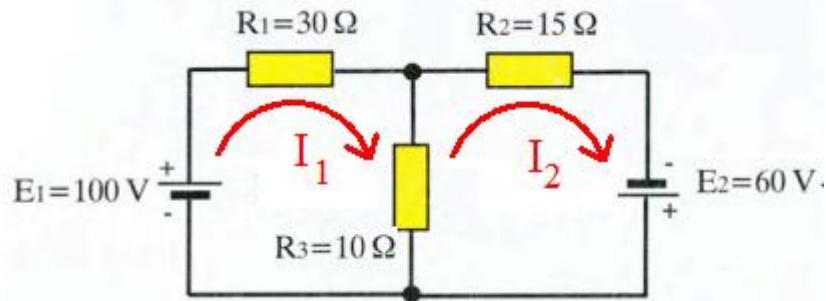

β' κανόνας του Kirchhoff σε κάθε βρόγχο:

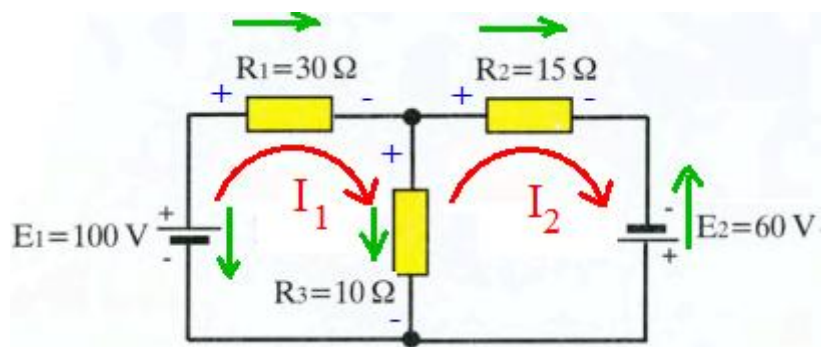
$$\left. \begin{aligned} 1^{\text{ος}} \text{ βρόγχος: } E_1 + U_1 + U_3 &= 0 \\ 2^{\text{ος}} \text{ βρόγχος: } E_2 + U_2 + U_3 &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$



$$\left. \begin{array}{l} 1^{\text{ος}} \text{ βρόγχος: } -E_1 + U_1 + U_3 = 0 \\ 2^{\text{ος}} \text{ βρόγχος: } -E_2 + U_2 - U_3 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} -E_1 + (R_1 I_1) + (R_3 I_3) = 0 \\ -E_2 + (R_2 I_2) - (R_3 I_3) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} -E_1 + R_1 I_1 + R_3 I_3 &= 0 \\ -E_2 + R_2 I_2 - R_3 I_3 &= 0 \end{aligned}$$

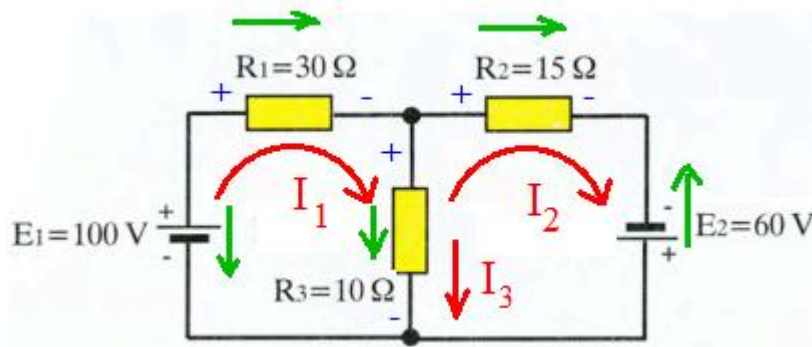α' κανόνας του Kirchhoff στον μοναδικό κόμβο:



$$I_1 + I_2 + I_3 = 0 \Rightarrow I_1 - I_2 + I_3 = 0 \Rightarrow I_3 = I_1 - I_2$$

$I_1, I_3$ : εισερχόμενα στον κόμβο

$I_2$ : εξερχόμενο στον κόμβο

$$\left. \begin{array}{l} -E_1 + R_1 I_1 + R_3 I_3 = 0 \\ -E_2 + R_2 I_2 - R_3 I_3 = 0 \\ I_3 = I_1 - I_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} -E_1 + R_1 I_1 + R_3 (I_1 - I_2) = 0 \\ -E_2 + R_2 I_2 - R_3 (I_1 - I_2) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} -E_1 + R_1 I_1 + R_3 I_1 - R_3 I_2 = 0 \\ -E_2 + R_2 I_2 - R_3 I_1 + R_3 I_2 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} -E_1 + (R_1 + R_3) I_1 - R_3 I_2 = 0 \\ -E_2 - R_3 I_1 + (R_2 + R_3) I_2 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} -100 + (30 + 10) I_1 - 10 I_2 = 0 \\ -60 - 10 I_1 + (15 + 10) I_2 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} -100 + 40 I_1 - 10 I_2 = 0 \\ -60 - 10 I_1 + 25 I_2 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} I_1 = \frac{100 + 10 I_2}{40} = 2,5 + 0,25 I_2 \\ -60 - 10(2,5 + 0,25 I_2) + 25 I_2 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} I_1 = 2,5 + 0,25 I_2 \\ -60 - 25 - 2,5 I_2 + 25 I_2 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$



$$\left. \begin{array}{l} I_1 = 2,5 + 0,25 I_2 \\ -85 + 22,5 I_2 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I_1 = 2,5 + 0,25 I_2 = 2,5 + 0,25 \left( \frac{85}{22,5} \right) = 3,444A \\ I_2 = \frac{85}{22,5} = 3,777A \end{array} \right.$$

Άρα:

$$I_3 = I_1 - I_2 = 3,44 - 3,777 = -0,33A$$


2°) Μέθοδος της επαλληλίας

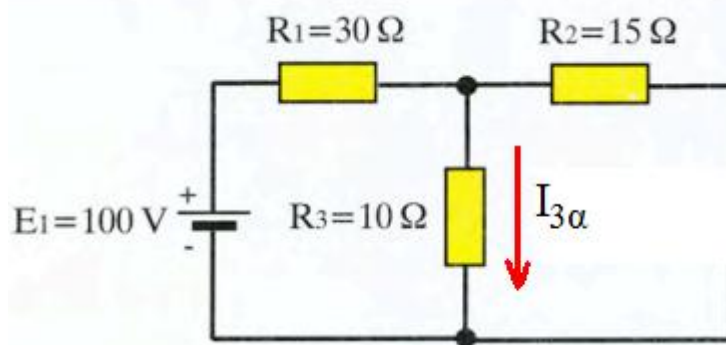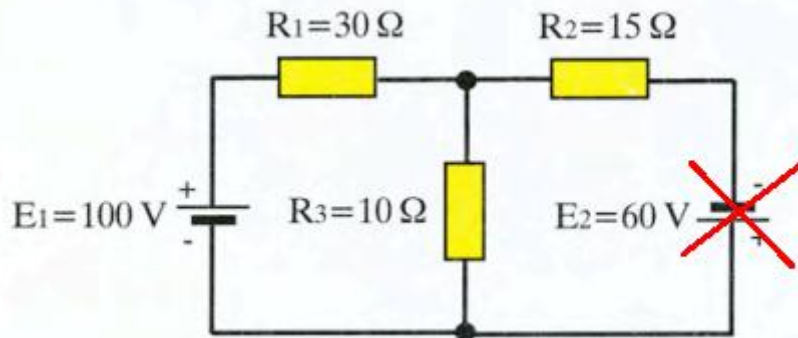


$$R_{o\lambda 1} = \frac{R_2 * R_3}{R_2 + R_3} + R_1 = \frac{15 * 10}{15 + 10} + 30 = 36\Omega$$

$$I_{o\lambda 1} = \frac{E_1}{R_{o\lambda 1}} = \frac{100}{36} = 2,777A$$
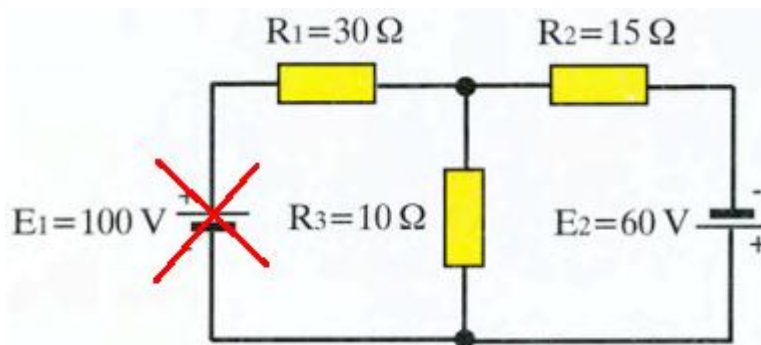
$$I_{3\alpha} = \frac{R_2}{R_3 + R_2} I_{o\lambda 1} = \frac{15}{10 + 15} 2,777 = 1,666A$$



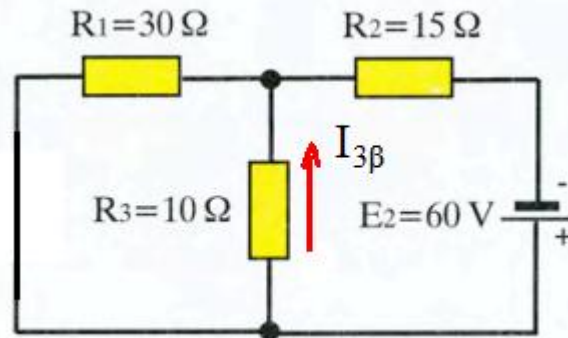

$$R_{o\lambda 2} = \frac{R_1 * R_3}{R_1 + R_3} + R_2 = \frac{30 * 10}{30 + 10} + 15 = 22,5\Omega$$


$$I_{o\lambda 2} = \frac{E_2}{R_{o\lambda 2}} = \frac{60}{22,5} = 2,666A$$

$$I_{3\beta} = \frac{R_1}{R_1 + R_3} I_{o\lambda 1} = \frac{30}{30 + 10} 2,666 = 1,999A$$

Άρα:

$$I_3 = I_{3\alpha} - I_{3\beta} = 1,66 - 1,99 = -0,33A$$

3°) Με το θεώρημα Thevenin

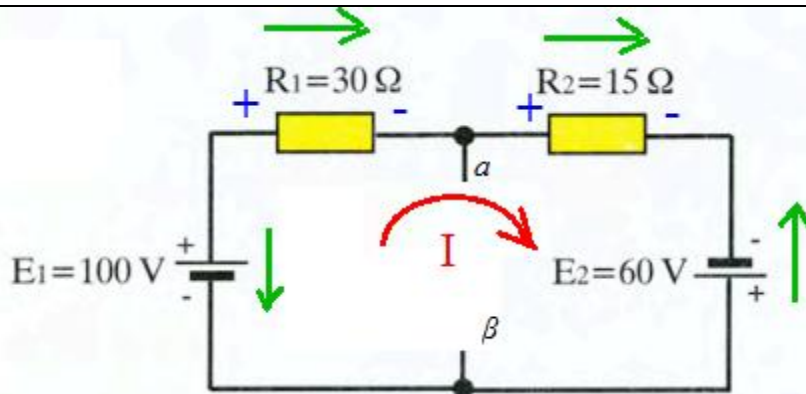


Υπολογισμός της ισοδύναμης τάσης Thevenin

β' κανόνας του Kirchhoff στον βρόγχο:

$$-E_1 - E_2 + R_1 I + R_2 I = 0 \Leftrightarrow -E_1 - E_2 + (R_1 + R_2) I = 0 \Leftrightarrow$$

$$-100 - 60 + (30 + 15) I = 0 \Leftrightarrow -160 + 45 I = 0 \Rightarrow$$


$$I = \frac{160}{45} = 3,555A$$

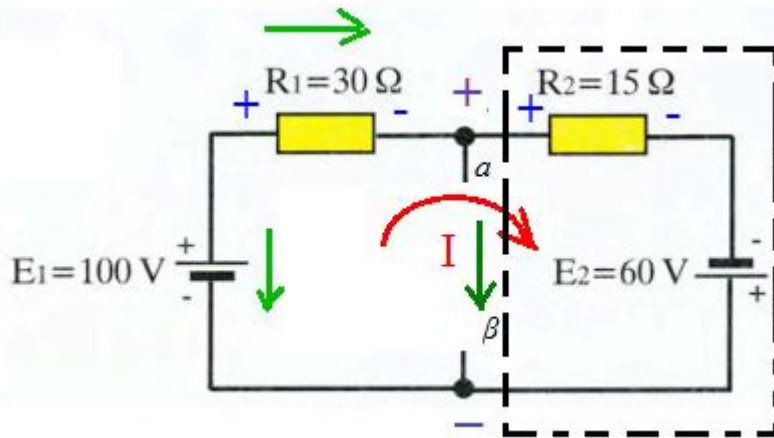

β' κανόνας του Kirchhoff στον βρόγχο:

$$-E_1 + R_1 I + U_{\alpha\beta} = 0 \Rightarrow$$
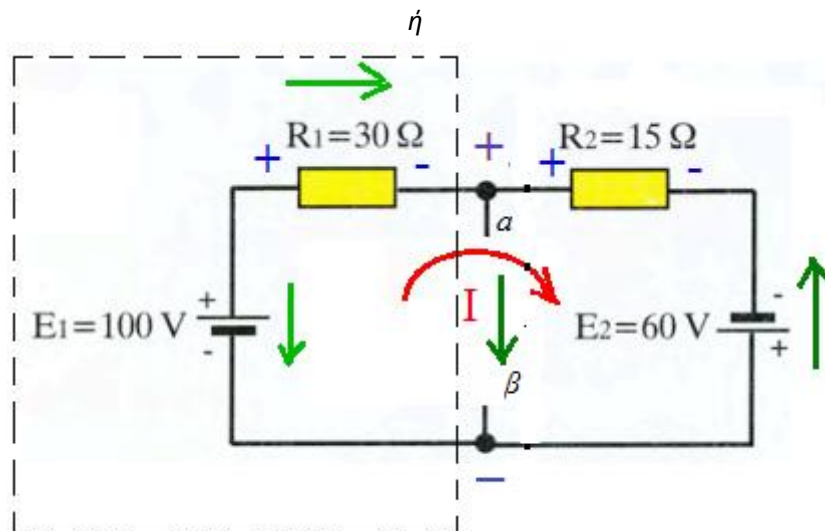
$$U_{\alpha\beta} = E_1 - R_1 I = 100 - 30 * 3,555 = -6,65V$$





β' κανόνας του Kirchhoff στον βρόγχο:

$$-E_2 + R_2 I - U_{\alpha\beta} = 0 \Rightarrow$$

$$U_{\alpha\beta} = -E_2 + R_2 I = -60 + 15 * 3,555 = -6,66V$$

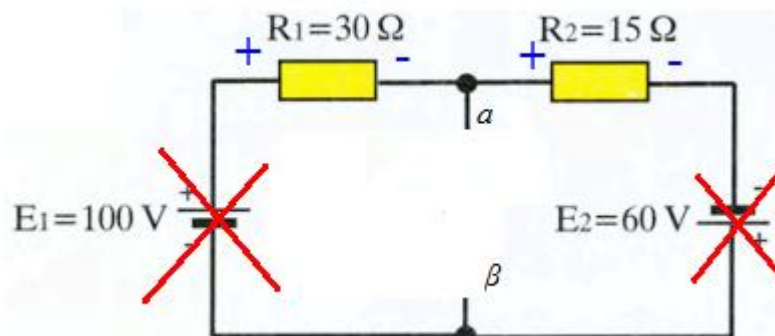
Υπολογισμός της ισοδύναμης αντίστασης Thevenin



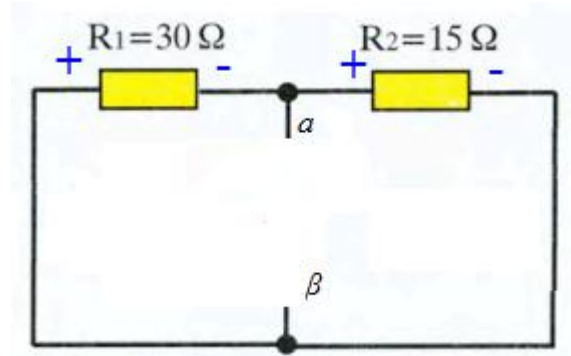


$$R_{\alpha\beta} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{30 * 15}{30 + 15} = 10\Omega$$

$$R_{Th} = 10\Omega$$

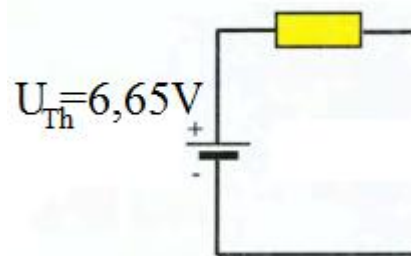

$$R_{Th} = 10\Omega$$

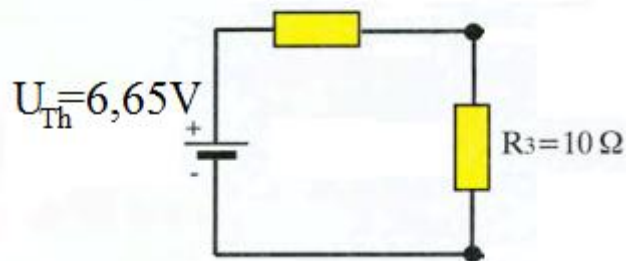

$$I = \frac{U_{Th}}{R_{Th} + R_3} = \frac{-6,65}{10 + 10} = -0,33A$$