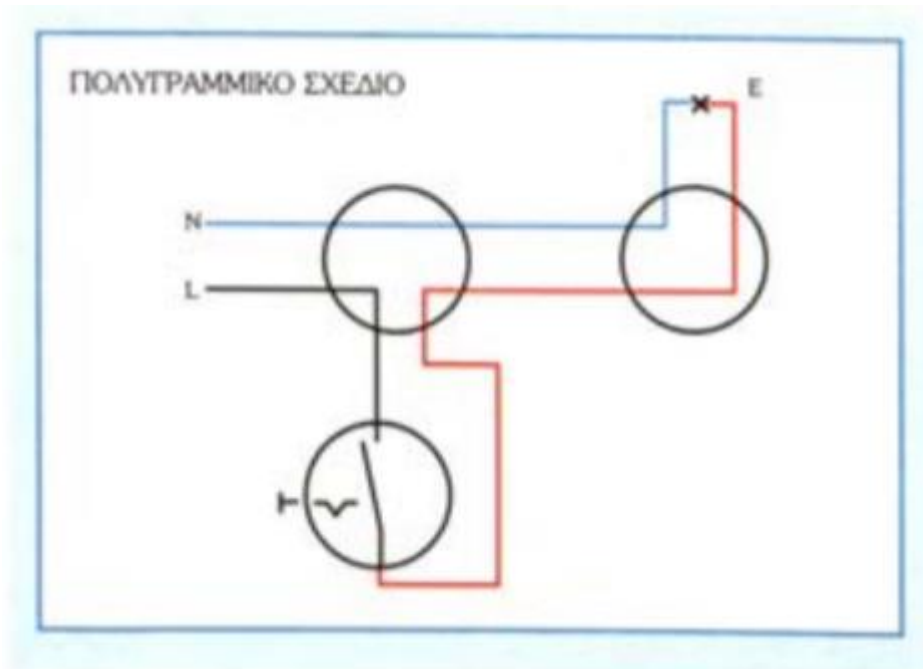



ΜΑΘΗΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΤΜΗΜΑ: Β ΗΛ-ΗΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΛΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΛΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ

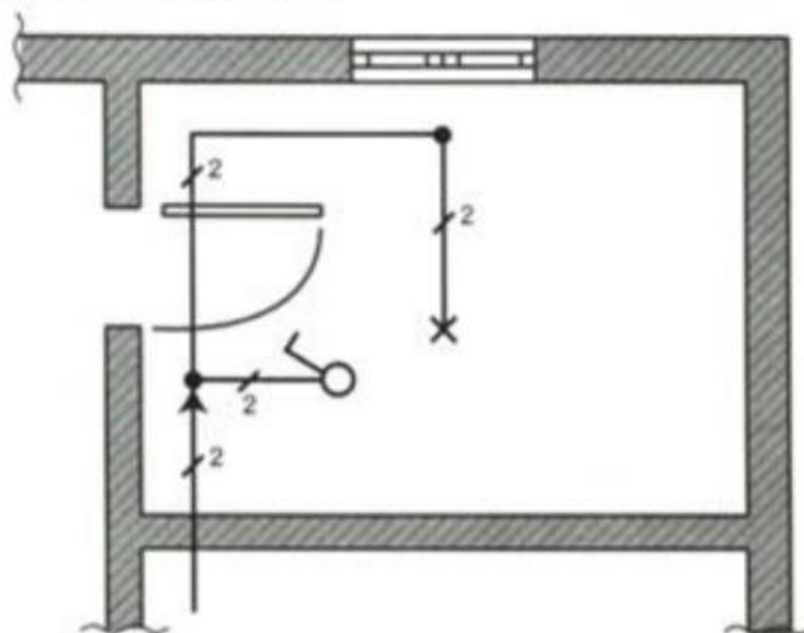

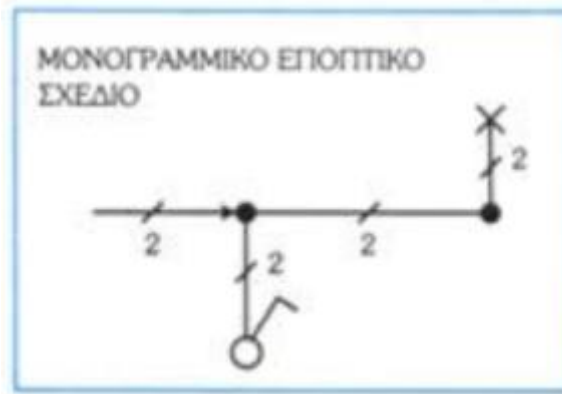

ΑΣΚΗΣΗ:

Να σχεδιάσετε ένα κύκλωμα (πολυγραμμικό -μονογραμμικό ) απλού διακόπτη που να ελέγχει ένα φωτιστικό σημείο. Να σχεδιάσετε και τη γείωση.

